

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称：计算机组成与设计

姓 名：黄嘉欣

学 院：信息与工程学院

系：信息与工程学系

专 业：信息工程

学 号：3190102060

指导教师：屈民军、唐奕

2021 年 12 月 5 日

# 浙江大学实验报告

专业：信息工程  
姓名：黄嘉欣  
学号：3190102060  
日期：2021 年 12 月 5 日  
地点：教 11-400

课程名称：计算机组成与设计 指导老师：屈民军、唐奕 成绩：  
实验名称：基于 RV32I 指令集的 RISC-V 微处理器设计 实验类型：设计性实验

## 一、实验目的

- ① 熟悉 RISC-V 指令系统；
- ② 了解提高 CPU 性能的方法；
- ③ 掌握流水线 RISC-V 微处理器的工作原理；
- ④ 理解数据冒险、控制冒险的概念以及流水线冲突的解决方法；
- ⑤ 掌握流水线 RISC-V 微处理器的测试方法；
- ⑥ 了解用软件实现数字系统的方法。

## 二、实验任务与要求

- ① 基本要求：设计一个流水线 RISC-V 微处理器，具体要求如下所述。

- 1) 至少运行下列 RV32I 核心指令：

- a) 算术运算指令：add、sub、addi
- b) 逻辑运算指令：and、or、xor、slt、sltu、andi、ori、xori、slli、sltiu
- c) 移位指令：sll、srl、sra、slli、srli、srai
- d) 条件分支指令：beq、bne、blt、bge、bltu、bgeu
- e) 无条件跳转指令：jal、jalr
- f) 数据传送指令：lw、sw、lui、auipc
- g) 空指令：nop

- 2) 采用 5 级流水线技术，对数据冒险实现转发或阻塞功能；

- 3) 在 Nexys Video 开发系统中实现 RISC-V 微处理器，要求 CPU 的运行速度大于 25MHz。

- ② 扩展要求

- 1) 要求设计的微处理器还能运行 lb、lh、ld、lbu、lhu、lwu、sb、sh 或 sd 等字节、半字和双字数据传送指令；
- 2) 要求设计的 CPU 增加异常（exception）、自陷（trap）、中断（interrupt）等处理方案。

### 三、实验原理与代码设计

#### ① 总体设计:

流水线是数字系统中一种提高系统稳定性和工作速度的方法。根据 RISC-V 处理器指令的特点,将指令整体的处理过程分为取指令 (IF)、指令译码 (ID)、执行 (EX)、存储器访问 (MEM) 和寄存器回写 (WB) 五级。一个指令的执行需要 5 个时钟周期,每个时钟上升沿来临时,此指令所代表的一系列数据和控制信息将转移到下一级处理,其流水线流水作业示意图如图所示:

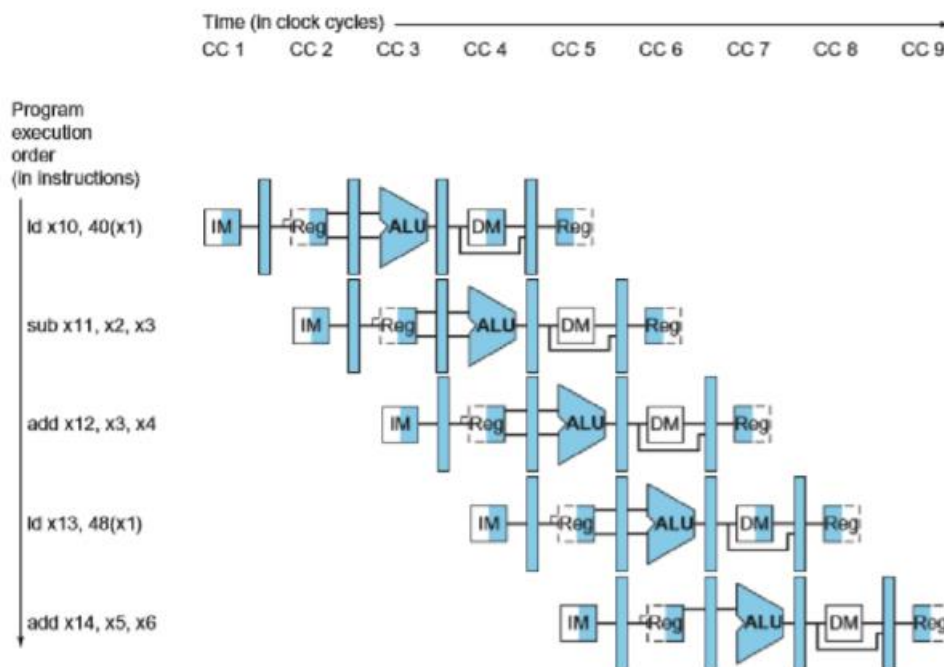


图 3.1.1 流水线流水作业示意图

图 3.1.2 所示为符合设计要求的流水线 RISC-V 微处理器的原理框图,采用五级流水线。其具体设计如下所述。

#### 1) 流水线中的控制信号

a) IF 级: 取指令级。从 ROM 中读取指令,并在下一个时钟沿到来时把指令送到 ID 级的指令缓冲器中。该级共有三个控制信号:

- PCSource: 决定下一条指令指针的控制信号,当 PCSource=0 时,顺序执行下一条指令;当 PCSource=1 时,跳转执行。
- IFWrite: 当 IFWrite=0 时,阻塞 IF/ID 流水线,同时暂停读取下一条指令。
- IF\_flush: 当 IF\_flush=1 时,清空 IF/ID 寄存器。

b) ID 级: 指令译码级。对来自 IF 级的指令进行译码,并产生相应的控制信号。整个 CPU

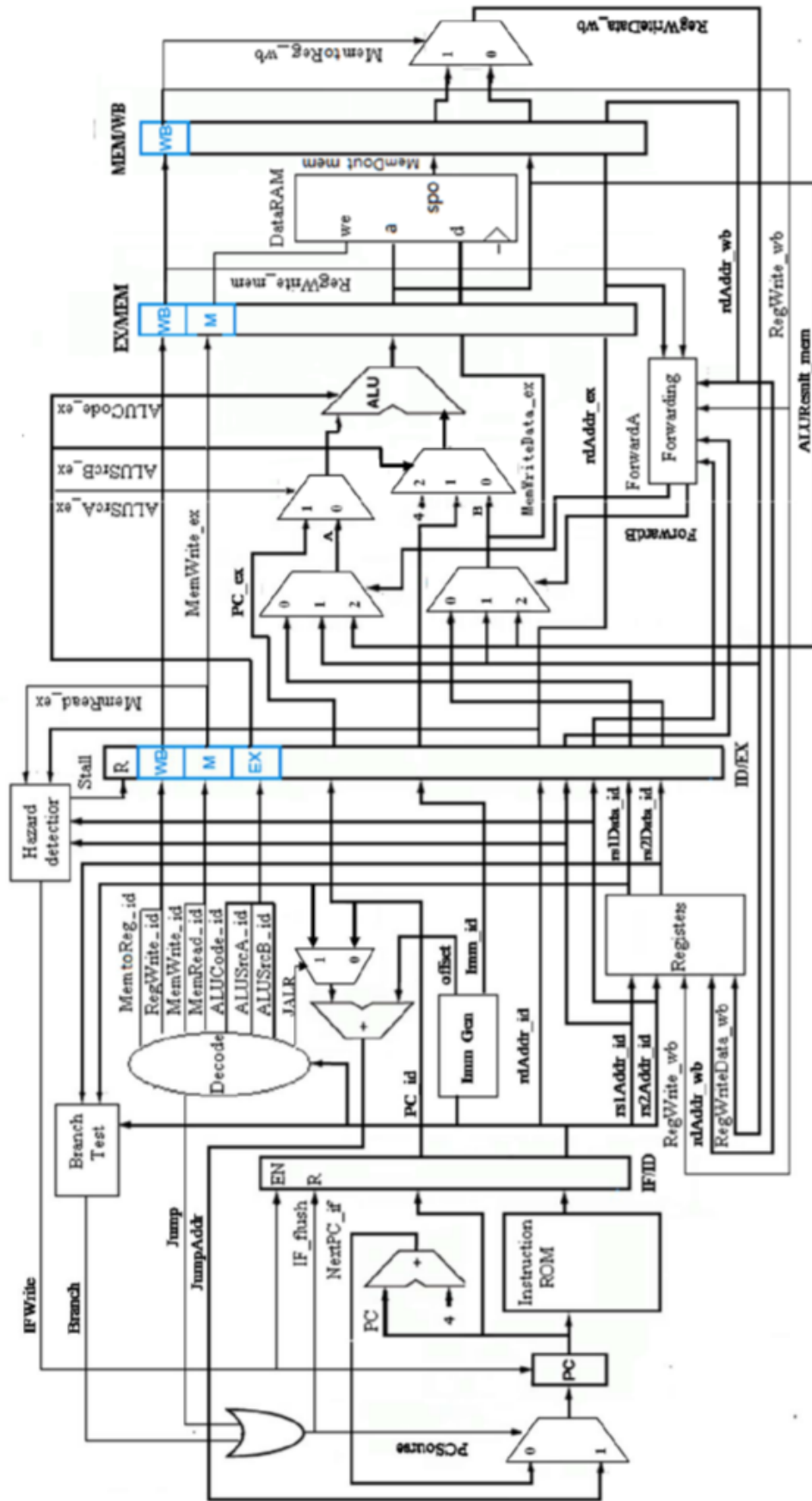


图 3.1.2 五级流水线 RISC-V 微处理器原理框图

的控制信号基本都是在 ID 级上产生。该级自身不需任何控制信号。

流水线冒险检测也在该级进行, 即当流水线冒险条件成立时, 冒险检测电路产生 Stall 信号清空 ID/EX 寄存器, 同时冒险检测电路产生低电平 IFWrite 信号阻塞 IF/ID 流水线, 即插入一个流水线气泡。

- c) EX 级: 执行级。此级进行算术或逻辑操作; 此外数据传送指令所用的 RAM 访问地址也是在本级上实现。控制信号有 ALUCode、ALUSrcA 和 ALUSrcB, 根据这些信号确定 ALU 操作、并选择两个 ALU 操作数 ALU\_A、ALU\_B。

另外, 数据转发也在该级完成。数据转发控制电路产生 ForwardA 和 ForwardB 两组转发控制信号。

- d) MEM 级: 存储器访问级。只有在执行数据传送指令时才对存储器进行读写, 对其它指令只起到缓冲一个时钟周期的作用。该级只需存储器写操作允许信号 MemWrite。

- e) WB 级: 回写级。此级把指令执行的结果回写到寄存器堆中。该级设置信号 MemtoReg 和寄存器写操作允许信号 RegWrite。其中 MemtoReg 决定写入寄存器的数据来源: 当 MemtoReg=0 时, 回写数据来自于 ALU 运算结果; 而当 MemtoReg=1 时, 回写数据来自于存储器。

## 2) 数据相关与数据转发

如果上一条指令的结果还没有写入到寄存器中, 而下一条指令的源操作数又恰恰是此寄存器的数据, 那么, 它所获得的将是原来的数据, 而不是更新后的数据。这样的问题称为数据相关。在设计当中, 我们采用数据转发和插入流水线气泡的方法解决此类相关问题。

### a) 一阶数据相关与转发 (EX 冒险)

如图 3.1.3 所示, 如果源操作寄存器与第 I-1 条指令的目标操作寄存器相重, 将导致一阶数据相关。此时, 第 I 条指令的 EX 级与第 I-1 条指令的 MEM 级处于同一时钟周期, 且数据转发必须在第 I 条指令的 EX 级完成。因此, 导致操作数 A 的一阶数据相关成立的条件为:

- MEM 级阶段必须是写操作 (RegWrite\_mem=1);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr\_mem≠0);
- 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr\_mem=rs1Addr\_ex)。

导致操作数 B 的一阶数据相关成立的条件为:

- MEM 级阶段必须是写操作 (RegWrite\_mem=1);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr\_mem≠0);
- 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr\_mem=rs2Addr\_ex)。

除了第 I-1 条指令为 lw 外, 其它指令回写寄存器的数据均为 ALU 输出, 因此当发生一阶数据相关时, 除 lw 指令外, 一阶数据相关的解决方法是将第 I-1 条指令的 MEM 级的 ALUResult\_mem 转发至第 I 条 EX, 如图 3.2.1 所示。

 


图 3.1.3 一阶前推网络示意图

b) 二阶数据相关与转发 (MEM 冒险)

如图 3.1.4 所示, 如果第 I 条指令的源操作寄存器与第 I-2 条指令的目标寄存器相重, 将导致二阶数据相关。导致操作数 A 的二阶数据相关必须满足下列条件:

- WB 级阶段必须是写操作 (RegWrite\_wb=1);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr\_wb≠0);
- 一阶数据相关条件不成立 (rdAddr\_mem≠rs1Addr\_ex);
- 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr\_wb=rs1Addr\_ex)。

导致操作数 B 的二阶数据相关必须满足下列条件:

- WB 级阶段必须是写操作 (RegWrite\_wb=1);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr\_wb≠0);
- 一阶数据相关条件不成立 (rdAddr\_mem≠rs2Addr\_ex);
- 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr\_wb=rs2Addr\_ex)。

当发生二阶数据相关问题时, 解决方法是将第 I-2 条指令的回写数据 RegWriteData 转发至 I 条指令的 EX, 如图 3.2.2 所示。

 


图 3.1.4 二阶前推网络示意图

c) 三阶数据相关

如图 3.1.5 所示, 当在同一个周期内同时读写同一个寄存器时, 将导致三阶数据

相关。导致操作数 A 的三阶数据相关必须满足下列条件:

- 寄存器必须是写操作 (RegWrite\_wb=1);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr\_wb≠0);
- 读写同一个寄存器 (rdAddr\_wb=rs1Addr\_id);

同样, 导致操作数 B 的三阶数据相关必须满足下列条件:

- 寄存器必须是写操作 (RegWrite\_wb=1);
- 目标寄存器不是 X0 寄存器 (rdAddr\_wb≠0);
- 读写同一个寄存器 (rdAddr\_wb=rs2Addr\_id);

该类数据相关问题可以通过改进设计寄存器堆的硬件电路来解决, 要求寄存器堆具有 Read After Write 特性, 即同一个周期内对同一个寄存器进行读、写操作时, 要求读出的值为新写入的数据。

 


图 3.1.5 三阶前推网络示意图

### 3) 数据冒险与数据转发

如前分析可知, 当第 I 条指令读取一个寄存器, 而第 I-1 条指令为 lw, 且与 lw 写入为同一个寄存器时, 定向转发是无法解决问题的。因此, 当 lw 指令后跟一条需要读取它结果的指令时, 必须采用相应的机制来阻塞流水线, 即还需要增加一个冒险检测单元 (HazardDetector)。它工作在 ID 级, 当检测到上述情况时, 在 lw 指令和后一条指令之间插入气泡, 使后一条指令延迟一个周期执行, 这样可将一阶数据冒险问题变成二阶数据冒险问题, 就可用转发解决。

冒险检测工作在 ID 级, 前一条指令已处在 EX 级, 冒险成立的条件为:

- a) 上一条指令必须是 lw 指令 (MemRead\_ex=1);
- b) 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr\_ex=rs1Addr\_id 或 rdAddr\_ex=rs2Addr\_id)。

当上述条件满足时, 指令将被阻塞一个周期, HazardDetector 电路输出的 Stall 信号将清空 ID/EX 寄存器, 另外一个输出低电平有效的 IFWrite 信号将阻塞流水线 ID 级、IF 级, 即插入一个流水线气泡。

## ② 流水线 RISC-V 微处理器的设计

根据流水线不同阶段，将系统划分为 IF、ID、EX 和 MEM 四大模块，WB 部分功能电路非常简单，可直接在顶层文件中设计。另外，系统还包含 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四个流水线寄存器。

### 1) 指令译码模块（ID）的设计

指令译码模块的主要作用是从机器码中解析出指令，并根据解析结果输出各种控制信号。其主要由指令译码（Decode）、寄存器堆（Registers）、冒险检测、分支检测和加法器等组成，接口信息如表 3.2.1 所示。

表 3.2.1 ID 模块的输入/输出引脚说明

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
Instruction_id[31:0]		指令机器码
PC_id[31:0]		指令指针
RegWrite_wb		寄存器写允许信号，高电平有效
rdAddr_wb[4:0]		寄存器的写地址。
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
MemRead_ex		冒险检测的输入
rdAddr_ex[4:0]		
MemtoReg_id	Output	决定回写的数据来源（0：ALU；1：存储器）
RegWrite_id		寄存器写允许信号，高电平有效
MemWrite_id		存储器写允许信号，高电平有效
MemRead_id		存储器读允许信号，高电平有效
ALUCode_id[3:0]		决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_id		决定 ALU 的 A 操作数的来源（0：rs1；1：pc）
ALUSrcB_id[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源（2'b00：rs2；2'b01：imm；2'b10：常数 4）
Stall		ID/EX 寄存器清空信号，高电平表示插入一个流水线气泡
Branch		条件分支指令的判断结果，高电平有效
Jump		无条件分支指令的判断结果，高电平有效
IFWrite		阻塞流水线的信号，低电平有效
BranchAddr[31:0]		分支地址
Imm_id[31:0]		立即数
rdAddr_id[4:0]		回写寄存器地址
rs1Addr_id[4:0]		两个数据寄存器地址
rs2Addr_id[4:0]		
rs1Data_id[31:0]		寄存器两个端口输出数据
rs2Data_id[31:0]		

#### a) 指令译码（包含立即数产生电路）子模块的设计

该子模块主要作用是根据指令确定各个控制信号的值，同时产生立即数 Imm 和偏移量 offset。其为一个组合电路。RISC-V 将指令分为 R、I、S、SB、U、UJ 等六类。从电路设计角度看，我们可以根据操作数的来源和立即数构成方式不同，再次细分指令，即：

- R\_type 类：操作码为 7'h33，R 类的所有指令，两操作数分别为 rs1 和 rs2；
- I\_type 类：操作码 7'h13，I 类的算术逻辑运算指令和移位指令，两操作数分别为



rs1 和立即数 imm;

- LW 指令: 操作码 7'h03, I 类的数据传送指令 lw, 两操作数分别为 rs1 和立即数 imm;
- JALR 指令: 操作码 7'h67, I 类的无条件分支指令 jalr, 两操作数分别为 PC 和 4;
- SW 指令: 操作码 7'h23, S 类的数据传送指令 sw, 两操作数分别为 rs1 和立即数 imm;
- SB\_type 类: 操作码 7'h63, SB 类的所有指令, 两操作数分别为 PC 和立即数 imm;
- LUI 指令: 操作码 7'h37, U 类的数据传送指令 lui, 只有一个操作数(立即数 imm);
- AUIPC 指令: 操作码 7'h17, U 类的数据传送指令 auipc, 两个操作数分别为 PC 和立即数 imm;
- JAL 指令: 操作码 7'h6F, UJ 类的无条件分支指令 jal, 两个操作数分别为 PC 和 4。

因此, 可设置 R\_type、I\_type、SB\_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 等变量来表示指令类型, 在已知各类型操作码的情况下, 可设计代码如下:

```
wire [6:0] op; // 操作码
assign op = Instruction[6:0];
wire R_type, I_type, LW, JALR, SW, SB_type, LUI, AUIPC, JAL;
assign R_type = (op==R_type_op);
assign I_type = (op==I_type_op);
assign LW = (op==LW_op);
assign JALR = (op==JALR_op);
assign SW = (op==SW_op);
assign SB_type = (op==SB_type_op);
assign LUI = (op==LUI_op);
assign AUIPC = (op==AUIPC_op);
assign JAL = (op==JAL_op);
```

对输出信号, 可根据指令操作的要求进行确定, 其代码设计如下。

- i) 只有 LW 指令读取存储器且回写数据取自存储器, 所以有:

```
assign MemtoReg = LW;
assign MemRead = LW;
```

- ii) 只有 SW 指令会对存储器写数据, 所以有:

```
assign MemWrite = SW;
```

- iii) 需要回写的指令类型有 R\_type、I\_type、LW、JALR、LUI、AUIPC 和 JAL, 所以有:

```
assign RegWrite = R_type || I_type || LW || JALR || LUI || AUIPC || JAL;
```

iv) 只有 JALR 和 JAL 两条无条件分支指令, 所以有:

```
assign Jump = JALR || JAL;
```

v) 操作数 A 和 B 的选择信号的确定

如表 3.2.2, 为操作数选择功能表。

表 3.2.2 操作数选择功能表

类型	ALUSrcA_id	ALUSrcB_id[1:0]	说明
R_type	0	2'b00	rd=rs1 op rs2
I_type	0	2'b01	rd=rs1 op imm
LW	0	2'b01	rs1 + imm
SW	0	2'b01	rs1 + imm
JALR	1	2'b10	rd=pc + 4
JAL	1	2'b10	rd=pc + 4
LUI	1'bx	2'b01	rd= imm
AUIPC	1	2'b01	rd=pc + imm

从而可得 ALUSrcA\_id 和 ALUSrcB\_id[1:0]表达式为:

```
assign ALUSrcA = JALR || JAL || AUIPC;  
assign ALUSrcB[1] = JAL || JALR;  
assign ALUSrcB[0] = ~(R_type || JAL || JALR);
```

vi) ALUCode 的确定

除了条件分支指令, 其它指令都需要 ALU 执行运算, 因为共有 11 种不同运算, 故 ALUCode 信号需用 4 位二进制表示。将加法运算设为默认算法, 其功能表如表 3.2.3 所示。注意: 表中 funct7[6]与 funct6[5]在指令中为 instruction[30]。

表 3.2.3 ALUcode 功能表

R_type	I_type	LUI	funct3	funct7[6] (funct6[5])	ALUCode	备注
1	0	0	3'o0	0	4'd0	加
1	0	0	3'o0	1	4'd1	减
1	0	0	3'o1	0	4'd6	左移 A << B
1	0	0	3'o2	0	4'd9	A<B?1:0
1	0	0	3'o3	0	4'd10	A<B?1:0 (无符号数)
1	0	0	3'o4	0	4'd4	异或
1	0	0	3'o5	0	4'd7	右移 A >> B
1	0	0	3'o5	1	4'd8	算术右移 A >>> B
1	0	0	3'o6	0	4'd5	或
1	0	0	3'o7	0	4'd3	与
0	1	0	3'o0	x	4'd0	加
0	1	0	3'o1	x	4'd6	左移
0	1	0	3'o2	x	4'd9	A<B?1:0
0	1	0	3'o3	x	4'd10	A<B?1:0 (无符号数)
0	1	0	3'o4	x	4'd4	异或
0	1	0	3'o5	0	4'd7	右移 A >> B
0	1	0	3'o5	1	4'd8	算术右移 A >>> B

0	1	0	3'o6	x	4'd 5	或
0	1	0	3'o7	x	4'd 3	与
0	0	1	x	x	4'd 2	送数:ALUResult=B
其它					4'd 0	加

采用分支语句, 可完成 ALUcode 的赋值, 代码如下:

```

wire          funct6_7;
wire [2:0]     funct3;
assign funct6_7 = Instruction[30];
assign funct3 = Instruction[14:12];
// 确定 ALUCode
always @ (*)
begin
    if (LUI) ALUCode = alu_lui; // 送数
    else if (R_type&&~I_type) // R_type == 1, I_type == 0
    begin
        case (funct3)
            3'b000: begin
                if (~funct6_7) ALUCode = alu_add; // 加
                else
                    ALUCode = alu_sub; // 减
            end
            SLL_funct3: if (~funct6_7) ALUCode = alu_sll; // 左移
            SLT_funct3: if (~funct6_7) ALUCode = alu_slt; // 跳转
            SLTU_funct3: if (~funct6_7) ALUCode = alu_sltu; // 跳转/U
            XOR_funct3: if (~funct6_7) ALUCode = alu_xor; // 异或
            3'b101: begin
                if (~funct6_7) ALUCode = alu_srl; // 逻辑右移
                else
                    ALUCode = alu_sra; // 算术右移
            end
            OR_funct3: if (~funct6_7) ALUCode = alu_or; // 或
            AND_funct3: if (~funct6_7) ALUCode = alu_and; // 与
            default: ALUCode = alu_add; // 默认为加
        endcase
    end
    else if (~R_type&&I_type) // R_type == 0, I_type == 1
    begin
        case (funct3)
            ADDI_funct3: ALUCode = alu_add; // 加
            SLLI_funct3: ALUCode = alu_sll; // 左移
            SLTI_funct3: ALUCode = alu_slt; // 跳转
            SLTIU_funct3: ALUCode = alu_sltu; // 跳转(无符号数)
            XORI_funct3: ALUCode = alu_xor; // 异或
            ORI_funct3: ALUCode = alu_or; // 或
            ANDI_funct3: ALUCode = alu_and; // 与
            3'b101: begin

```

```

        if (~funct6_7) ALUCode = alu_srl; // 逻辑右移
        else          ALUCode = alu_sra; // 算术右移
    end
    default: ALUCode = alu_add; // 默认为加
endcase
end
else ALUCode = alu_add; // 加
end

```

## vii) 立即数产生电路 (ImmGen) 设计

I\_type、SB\_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 这几类指令均用到立即数。由于 I\_type 的算术逻辑运算与移位运算指令的立即数构成方法不同, 可再设定一个变量 Shift 来区分两者。Shift=1 表示移位运算, 否则为算术逻辑运算。

Shift 值的确定代码为:

```

wire Shift; // 区分 I-type 的算术逻辑运算与移位运算
// 1: 移位运算; 0: 算术逻辑运算
assign Shift = (funct3==1) || (funct3==5);

```

立即数构成和扩展方法如表 3.2.4 所示, 表中的 inst 即为 instruction。

表 3.2.4 立即数产生方法

类别	Shift	Imm	offset
I_type	1	{26'd0, inst[25:20]}	-
I_type	0	{20{inst[31]}, inst[31:20]}	-
LW	x		-
JALR	x	-	{20{inst[31]}, inst[31:20]}
SW	x	{20{inst[31]}, inst[31:25], inst[11:7]}	-
JAL	x	-	{11{inst[31]}, inst[31], inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0}
LUI	x	{inst[31:12], 12'd0}	-
AUIPC	x		-
SB_type	x	-	{19{inst[31]}, inst[31], inst[7], inst[30:25], inst[11:8], 1'b0}

采用分支语句, 可完成 Imm 和 offset 的赋值, 代码如下 (表中用 32'bx 实现):

```

always @ (*)
begin
    if (I_type)
    begin
        if (Shift)          begin Imm = {26'd0, Instruction[25:20]};
offset = 32'dx; end
        else                begin Imm = {{20{Instruction[31]}},
Instruction[31:20]}; offset = 32'dx; end
    end
end

```

```

        else if (LW)      begin Imm = {{20{Instruction[31]}},
Instruction[31:20]}; offset = 32'dx; end
        else if (SW)      begin Imm = {{20{Instruction[31]}},
Instruction[31:25], Instruction[11:7]}; offset = 32'dx; end
        else if (LUI||AUIPC) begin Imm = {Instruction[31:12],
12'd0}; offset = 32'dx; end
        else if (JALR)    begin Imm = 32'dx; offset =
{{20{Instruction[31]}}, Instruction[31:20]}; end
        else if (JAL)     begin Imm = 32'dx; offset =
{{11{Instruction[31]}}, Instruction[31], Instruction[19:12],
Instruction[20], Instruction[30:21], 1'b0}; end
        else if (SB_type) begin Imm = 32'dx; offset =
{{19{Instruction[31]}}, Instruction[31], Instruction[7],
Instruction[30:25], Instruction[11:8], 1'b0}; end
        else              begin Imm = 32'dx; offset = 32'dx; end
    end
end

```

#### b) 寄存器堆 (Registers) 子模块的设计

寄存器堆由 32 个 32 位寄存器组成, 这些寄存器通过寄存器号进行读写存取。寄存器堆的原理框图如图 3.2.1 所示。因为读取寄存器不会更改其内容, 故只需提供寄存器号即可读出该寄存器内容。读取端口采用数据选择器即可实现读取功能。应注意的是, “0” 号寄存器为常数 0。

往寄存器里写数据, 需要目标寄存器号 (WriteRegister)、待写入数据 (WriteData)、写允许信号 (RegWrite) 三个变量。图 3.2.1 中 5 位二进制译码器完成地址译码, 其输出控制目标寄存器的写使能信号 EN 决定将数据 WriteData 写入哪个寄存器。

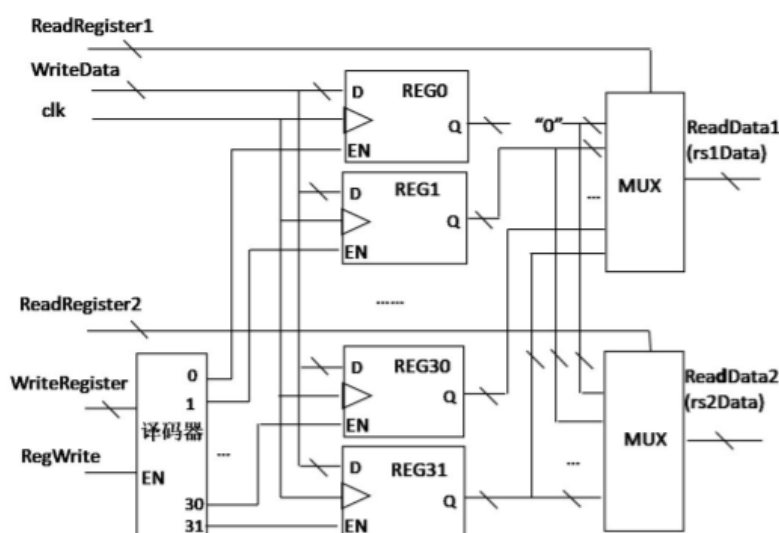


图 3.2.1 寄存器堆原理框图

寄存器堆的设计代码为:

```

reg [31:0] regs [31:0]; // 定义 32*32 存储器变量
assign ReadData1=(ReadRegister1==5'b0)?32'b0:regs[ReadRegister1];
// 端口 1 数据读出
assign ReadData2=(ReadRegister2==5'b0)?32'b0:regs[ReadRegister2];
// 端口 2 数据读出
always @ (posedge clk)
begin
    if (RegWrite) regs[WriteRegister] <= WriteData;
end

```

在流水线型 CPU 设计中,寄存器堆设计还应解决三阶数据相关的数据转发问题。当满足三阶数据相关条件时,寄存器具有 ReadAfterWrite 特性,其原理图如图 3.2.2 所示。

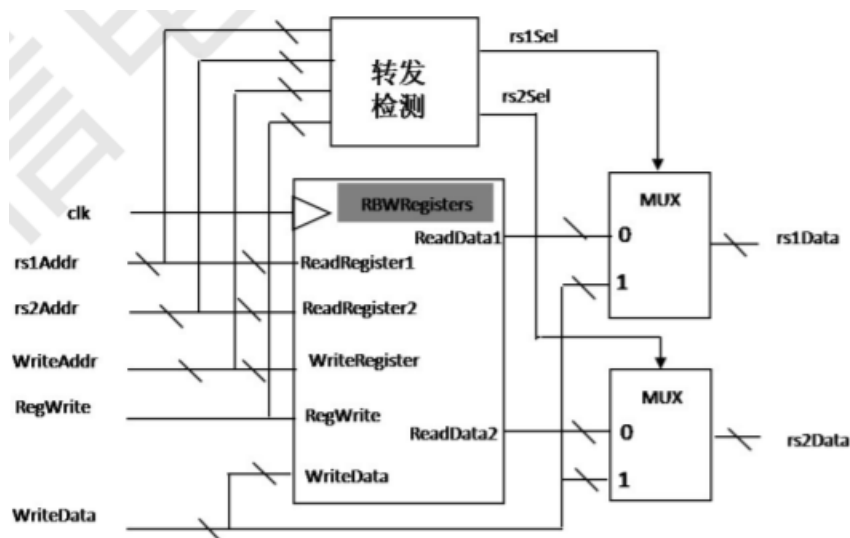


图 3.2.2 具有 Read After Write 特性寄存器堆的原理框图

图中转发检测电路的输出代码设计为:

```

wire rs1Sel, rs2Sel; // 转发检测输出
assign rs1Sel=RegWrite&&(WriteAddr!=0)&&(WriteAddr==rs1Addr);
assign rs2Sel=RegWrite&&(WriteAddr!=0)&&(WriteAddr==rs2Addr);

```

将其与图 3.2.1 所示的 RBW 寄存器堆结合,即可得寄存器堆子模块的设计代码:

```

module Registers(clk, rs1Addr, rs2Addr, WriteAddr, RegWrite,
                WriteData, rs1Data, rs2Data);
    input clk, RegWrite;
    input [4:0] rs1Addr, rs2Addr, WriteAddr; // 寄存器号
    input [31:0] WriteData; // 数据
    output [31:0] rs1Data, rs2Data;

    wire rs1Sel, rs2Sel; // 转发检测输出
    assign rs1Sel=RegWrite&&(WriteAddr!=0)&&(WriteAddr==rs1Addr);

```

```
assign rs2Sel=RegWrite&&(WriteAddr!=0)&&(WriteAddr==rs2Addr);

wire [31:0] ReadData1, ReadData2;
// Read Before Write 寄存器堆
RBWRegisters RBWReg(.clk(clk), .ReadRegister1(rs1Addr),
                    .ReadRegister2(rs2Addr),
                    .WriteData(WriteData),
                    .WriteRegister(WriteAddr),
                    .RegWrite(RegWrite),
                    .ReadData1(ReadData1),
                    .ReadData2(ReadData2));

// 选择输出
mux2 mux_1(.in0(ReadData1), .in1(WriteData), .addr(rs1Sel),
           .out(rs1Data));
mux2 mux_2(.in0(ReadData2), .in1(WriteData), .addr(rs2Sel),
           .out(rs2Data));

endmodule
```

c) 分支检测 (Branch Test) 电路的设计

分支检测电路主要用于判断分支条件是否成立, 在 VerilogHDL 可以用比较运算符 “>”、“==” 和 “<” 描述, 但要注意符号数和无符号数的处理方法不同。在这里, 我们用 32 位加法器来实现:

- i) 用一个 32 位加法器完成  $rs1Data + (\sim rs2Data) + 1$  (即  $rs1Data - rs2Data$ ), 设结果为  $sum[31:0]$ ;
- ii) 确定比较运算的结果。对比较运算, 若最高位不同, 即  $rs1Data[31] \neq rs2Data[31]$ , 可根据  $rs1Data[31]$ 、 $rs2Data[31]$  决定比较结果, 但应注意符号数、无符号数的最高位  $rs1Data[31]$ 、 $rs2Data[31]$  代表意义不同。若两数最高位相同, 则两数之差不会溢出, 所以比较运算结果可由两个操作数之差的符号位  $sum[31]$  决定。

在符号数比较运算中, 若  $rs1Data$  为负数、 $rs2Data$  为 0 或正数, 即  $rs1Data[31] \&\&(\sim rs2Data[31])$ ; 或  $rs1Data$ 、 $rs2Data$  符号相同,  $sum$  为负, 即  $(rs1Data[31] \sim rs2Data[31]) \&\&sum[31]$ , 则可得  $rs1Data < rs2Data$ 。同理, 在无符号数比较运算中, 若  $rs1Data$  最高位为 0、 $rs2Data$  最高位为 1, 即  $(\sim rs1Data[31]) \&\&rs2Data[31]$ ; 或  $rs1Data$ 、 $rs2Data$  最高位相同,  $sum$  为负, 即  $(rs1Data[31] \sim rs2Data[31]) \&\&sum[31]$ , 则可得  $rs1Data < rs2Data$ 。最后根据指令类型和功能码  $funct3$ , 利用数据选择器即可完成分支检测。

综上, 分支检测电路的设计代码为:

```
module BranchTest(Instruction, rs1Data, rs2Data, Branch);
    input [31:0] Instruction, rs1Data, rs2Data;
    output reg Branch;

    parameter SB_type_op = 7'b1100011; // 7'h63;
    parameter beq_funct3 = 3'o0;
    parameter bne_funct3 = 3'o1;
    parameter blt_funct3 = 3'o4;
    parameter bge_funct3 = 3'o5;
    parameter bltu_funct3 = 3'o6;
    parameter bgeu_funct3 = 3'o7;

    wire [6:0] op; // 操作码
    wire [2:0] funct3; // 功能码
    wire [31:0] sum; // 加法结果
    wire SB_type;
    wire isLT, isLTU; // 比较结果
    assign op = Instruction[6:0];
    assign funct3 = Instruction[14:12];
    assign SB_type = (op==SB_type_op);

    // sum = rs1Data + ~rs2Data + 1
    adder_32bits adder(.a(rs1Data), .b(~rs2Data), .ci(1),
                      .s(sum), .co());

    // 确定比较运算的结果
    assign isLT =
rs1Data[31]&&(~rs2Data) || (rs1Data[31]^rs2Data[31])&&sum[31]; //
符号数
    assign isLTU =
(~rs1Data[31])&&rs2Data[31] || (rs1Data[31]^rs2Data[31])&&sum[31];
// 非符号数

    // 数据选择器完成分支检果
    always @ (*)
    begin
        if (SB_type)
        begin
            case (funct3)
                beq_funct3: Branch = ~(|sum[31:0])); // beq
                bne_funct3: Branch = |sum[31:0]; // bne
                blt_funct3: Branch = isLT; // blt
                bge_funct3: Branch = ~isLT; // bge
                bltu_funct3: Branch = isLTU; // bltu
```



```
        bgeu_funct3: Branch = ~isLTU;          // bgeu
        default: Branch = 0;
    endcase
end
else Branch = 0;
end
endmodule
```

d) 冒险检测功能电路 (Hazard Detector) 的设计

由于冒险检测功能电路比较简单, 故可直接在 ID 顶层描述。经分析, 冒险成立的条件为:

- i) 上一条指令必须是 lw 指令 (MemRead\_ex=1);
- ii) 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr\_ex=rs1Addr\_id 或 rdAddr\_ex=rs2Addr\_id)。

当冒险成立时, 应清空 ID/EX 寄存器并且阻塞流水线 ID 级、IF 级流水线, 则有:

```
// 冒险检测
assign Stall = ((rdAddr_ex==rs1Addr_id)|| (rdAddr_ex==rs2Addr_id))
               &&MemRead_ex;
assign IFWrite = ~Stall;
```

e) ID 模块核心代码设计

综上, 根据各子部分的设计代码和 ID 模块结构, 可以得到 ID 模块的核心代码为:

```
wire JALR; // 译码输出
wire [31:0] JALRAddr; // 数据选择器输出
wire [31:0] offset; // 立即数产生电路

assign rs1Addr_id = Instruction_id[19:15];
assign rs2Addr_id = Instruction_id[24:20];
assign rdAddr_id = Instruction_id[11:7];

// 指令译码
Decode Decode(.MementoReg(MemtoReg_id), .RegWrite(RegWrite_id),
              .MemWrite(MemWrite_id), .MemRead(MemRead_id),
              .ALUCode(ALUCode_id), .ALUSrcA(ALUSrcA_id),
              .ALUSrcB(ALUSrcB_id), .Jump(Jump), .JALR(JALR),
              .Imm(Imm_id), .offset(offset),
              .Instruction(Instruction_id));

// 寄存器堆
Registers Registers(.clk(clk), .rs1Addr(rs1Addr_id),
```

```

        .rs2Addr(rs2Addr_id), .WriteAddr(rdAddr_wb),
        .RegWrite(RegWrite_wb),
        .WriteData(RegWriteData_wb),
        .rs1Data(rs1Data_id), .rs2Data(rs2Data_id));

// 分支检测
BranchTest BranchTest(.Instruction(Instruction_id),
        .rs1Data(rs1Data_id), .rs2Data(rs2Data_id),
        .Branch(Branch));

// 分支地址
mux2 mux_1(.in0(PC_id), .in1(rs1Data_id), .addr(JALR),
        .out(JALRAddr));
adder_32bits adder_1(.a(JALRAddr), .b(offset), .ci(0),
        .s(JumpAddr), .co());

// 冒险检测
assign Stall = ((rdAddr_ex==rs1Addr_id)|| (rdAddr_ex==rs2Addr_id))
        &&MemRead_ex;
assign IFWrite = ~Stall;

```

## 2) 执行模块 (EX) 的设计

执行模块主要由 ALU 子模块、数据前推电路 (Forwarding) 及若干数据选择器组成。

其接口信息如表 3.2.5 所示。

表 3.2.5 EX 模块的输入/输出引脚说明

引脚名称	方向	说明
ALUCode_ex[3:0]	Input	决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_ex		决定 ALU 的 A 操作数的来源 (rs1、PC)
ALUSrcB_ex[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源(rs2、imm 和常数 4)
Imm_ex[31:0]		立即数
rs1Addr_ex[4:0]		rs1 寄存器地址
rs2Addr_ex[4:0]		rs2 寄存器地址
rs1Data_ex[31:0]		rs1 寄存器数据
rs2Data_ex[31:0]		rs2 寄存器数据
PC_ex[31:0]		指令指针
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
ALUResult_mem[31:0]		ALU 输出数据
rdAddr_mem[4:0]		寄存器的写地址
rdAddr_wb[4:0]		
RegWrite_mem		寄存器写允许信号
RegWrite_wb		
ALUResult_ex[31:0]	Output	ALU 运算结果
MemWriteData_ex[31:0]		存储器的回写数据
ALU_A [31:0]		ALU 操作数, 测试时使用
ALU_B [31:0]		

## a) ALU 子模块的设计

算术逻辑运算单元 (ALU) 提供 CPU 的基本运算能力, 如加、减、与、或、比较、移位等。具体而言, ALU 输入为两个操作数 A、B 和控制信号 ALUCode, 由控制信号 ALUCode 决定采用何种运算, 运算结果为 ALUResult。整理表 3.2.3 所示的 ALUCode 功能表, 可得到 ALU 功能表, 如表 3.2.6 所示。

表 3.2.6 ALU 功能表

ALUCode	ALUResult
4'b0000	$A + B$
4'b0001	$A - B$
4'b0010	B
4'b0011	$A \& B$
4'b0100	$A \wedge B$
4'b0101	$A   B$
4'b0110	$A \ll B$
4'b0111	$A \gg B$
4'b1000	$A \ggg B$
4'b1001	$A < B ? 1 : 0$ , 其中 A、B 为有符号数
4'b1010	$A < B ? 1 : 0$ , 其中 A、B 为无符号数

由于 ALU 需执行多种运算, 为了提高运算速度, 可同时进行各种运算, 再根据 ALUCode 信号选出所需结果。ALU 的基本结构如图 3.2.3 所示。

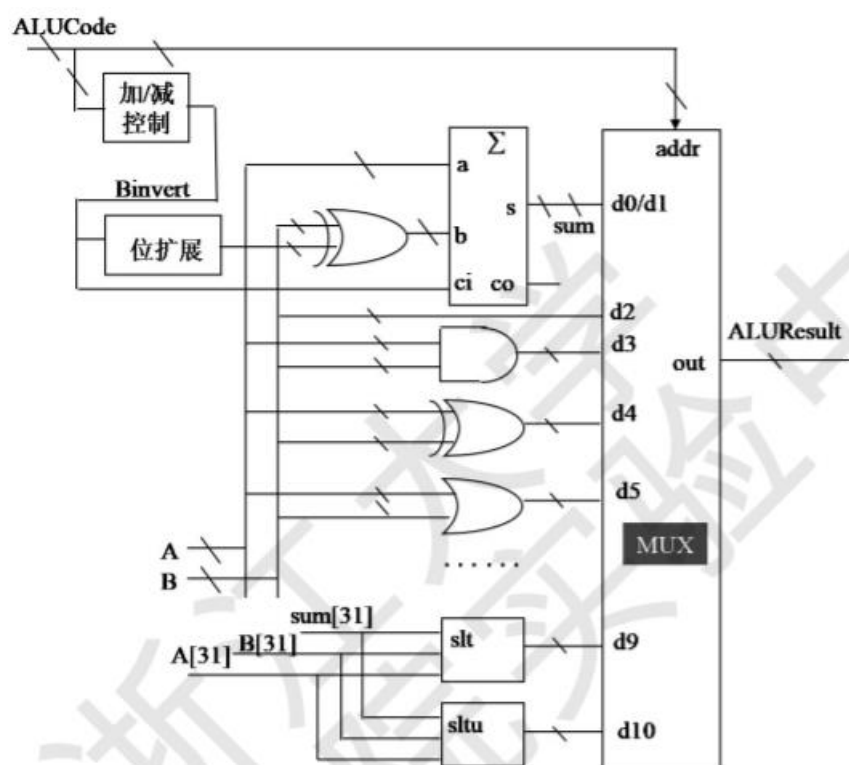


图 3.2.3 ALU 结构图

## i) 加、减电路的设计考虑

减法、比较均可用加法器和必要辅助电路来实现。图 3.2.3 中的 Binvert 信号控制加减运算: 若 Binvert 信号为低电平, 则实现加法运算:  $\text{sum} = A + B$ ; 若 Binvert 信号为高电平, 则电路为减法运算  $\text{sum} = A - B$ 。除加法外, 减法、比较和分支指令都应使电路工作在减法状态, 故有代码:

```
wire Binvert; // 加减运算控制信号
wire [31:0] sum;
// 加减控制
assign Binvert = ~(ALUCode==0);
adder_32bits adder(.a(A), .b(B^{32{Binvert}}), .ci(Binvert),
                  .s(sum), .co());
```

## ii) 比较电路的设计考虑

参考分支检测电路的设计, 可确定 slt 和 sltu 两条件的比较结果:

```
// 比较控制
assign isLT = A[31]&&(~B) || (A[31]^B[31])&&sum[31]; // 符号数
assign isLTU = (~A[31])&&B[31] || (A[31]^B[31])&&sum[31];
// 非符号数
```

## iii) 算术右移运算电路的设计考虑

由于在 Verilog HDL 中, 实现算术右移的对象须定义是 reg 类型, 但在 sra 指令, 被移位对象操作数 A 为输入信号, 不能定义为 reg 类型, 因此, 必须引入 reg 类型中间变量 reg, 再对 reg 进行算术右移操作。相应的代码设计为:

```
reg signed [31:0] A_reg; // 算术右移中间变量
always @ (*) begin A_reg = A; end
```

## iv) ALU 模块核心代码设计

综上, 根据各子部分的设计代码和 ALU 功能表, 采用分支判断, 可以得到 ALU 模块的核心代码为:

```
wire Binvert; // 加减运算控制信号
wire [31:0] sum;
wire isLT, isLTU; // 比较电路
reg [31:0] ALUResult;
reg signed [31:0] A_reg; // 算术右移中间变量

// 加减控制
assign Binvert = ~(ALUCode==0);
adder_32bits adder(.a(A), .b(B^{32{Binvert}}), .ci(Binvert),
```

```

        .s(sum), .co());

// 比较控制
assign isLT = A[31]&&(~B) || (A[31]^B[31])&&sum[31]; // 符号数
assign isLTU=(~A[31])&&B[31] || (A[31]^B[31])&&sum[31];
//非符号数

// 基本运算
always @ (*)
begin
    A_reg = A;
    case (ALUCode)
        alu_add: ALUResult = sum;           // add
        alu_sub: ALUResult = sum;           // sub
        alu_lui: ALUResult = B;             // lui
        alu_and: ALUResult = A&B;           // and
        alu_xor: ALUResult = A^B;           // xor
        alu_or: ALUResult = A|B;            // or
        alu_sll: ALUResult = A<<B;          // sll
        alu_srl: ALUResult = A>>B;          // srl
        alu_sra: ALUResult = A_reg>>>B;     // sra
        alu_slt: ALUResult = isLT?32'd1:32'd0; // slt
        alu_sltu:ALUResult = isLTU?32'd1:32'd0; // stlu
        default: ALUResult = sum;
    endcase
end

```

## b) 数据前推电路的设计

操作数 A 和 B 分别由数据选择器决定,数据选择器地址信号 ForwardA、ForwardB 的含义如表 3.2.7 所示。

表 3.2.7 前推电路输出信号的含义

地 址	操作数来源	说 明
ForwardA= 2'b00	rs1Data_ex	操作数 A 来自寄存器堆
ForwardA=2'b01	RegWriteData_wb	操作数 A 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardA= 2'b10	ALUResult_mem	操作数 A 来自一阶数据相关的转发数据
ForwardB= 2'b00	rs2Data_ex	操作数 B 来自寄存器堆
ForwardB= 2'b01	RegWriteData_wb	操作数 B 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardB=2'b10	ALUResult_mem	操作数 B 来自一阶数据相关的转发数据

由一、二阶数据相关判断条件,可以得到 ForwardA 与 ForwardB 的赋值代码为:

```

wire [1:0] ForwardA, ForwardB; // 数据前推电路
// 数据选择器地址信号
assign ForwardA[0] = RegWrite_wb&&(rdAddr_wb!=0)&&

```

```
(rdAddr_mem!=rs1Addr_ex)&&
(rdAddr_wb==rs1Addr_ex);
assign ForwardA[1] = RegWrite_mem&&(rdAddr_mem!=0)&&
(rdAddr_mem==rs1Addr_ex);
assign ForwardB[0] = RegWrite_wb&&(rdAddr_wb!=0)&&
(rdAddr_mem!=rs2Addr_ex)&&
(rdAddr_wb==rs2Addr_ex);
assign ForwardB[1] = RegWrite_mem&&(rdAddr_mem!=0)&&
(rdAddr_mem==rs2Addr_ex);
```

### c) EX 模块核心代码设计

综上, 根据各子部分设计代码和 EX 模块结构, 可以得到 EX 模块的核心代码为:

```
wire [1:0] ForwardA, ForwardB; // 数据前推电路
wire [31:0] A, B;

// 数据选择器地址信号
assign ForwardA[0] = RegWrite_wb&&(rdAddr_wb!=0)&&
(rdAddr_mem!=rs1Addr_ex)&&
(rdAddr_wb==rs1Addr_ex);
assign ForwardA[1] = RegWrite_mem&&(rdAddr_mem!=0)&&
(rdAddr_mem==rs1Addr_ex);
assign ForwardB[0] = RegWrite_wb&&(rdAddr_wb!=0)&&
(rdAddr_mem!=rs2Addr_ex)&&
(rdAddr_wb==rs2Addr_ex);
assign ForwardB[1] = RegWrite_mem&&(rdAddr_mem!=0)&&
(rdAddr_mem==rs2Addr_ex);

// 数据选择
mux3 mux_0(.in0(rs1Data_ex), .in1(RegWriteData_wb),
.in2(ALUResult_mem), .addr(ForwardA), .out(A));
mux3 mux_1(.in0(rs2Data_ex), .in1(RegWriteData_wb),
.in2(ALUResult_mem), .addr(ForwardB), .out(B));
mux2 mux_2(.in0(A), .in1(PC_ex), .addr(ALUSrcA_ex), .out(ALU_A));
mux3 mux_3(.in0(B), .in1(Imm_ex), .in2(32'd4), .addr(ALUSrcB_ex),
.out(ALU_B));

// ALU
ALU ALU(.ALUResult(ALUResult_ex), .ALUCode(ALUCode_ex),
.A(ALU_A), .B(ALU_B));

assign MemWriteData_ex = B; // 存储器的回写数据
```

### 3) 数据存储器模块 (DataRAM) 的设计

数据存储器可用 Xilinx 的 IP 内核实现。考虑到 FPGA 的资源, 数据存储器可设计为容量为  $64 \times 32 \text{ bi}$  的单端口 RAM, 输出采用组合输出 (NonRegistered)。由于数据存储器容量为  $64 \times 32 \text{ bit}$ , 故存储器地址共 6 位, 与 ALUResult\_mem[7:2]连接。

#### 4) 取指令级模块 (IF) 的设计

IF 模块由指令指针寄存器 (PC)、指令存储器子模块 (Instruction ROM)、指令指针选择器 (MUX) 和一个 32 位加法器组成, 其接口信息如表 3.2.8 所示。

表 3.2.8 IF 模块的输入/输出引脚说明

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
reset		系统复位信号, 高电平有效
Branch		条件分支指令的条件判断结果
Jump		无条件分支指令的条件判断结果
IFWrite		流水线阻塞信号
JumpAddr[31:0]		分支地址
Instruction [31:0]	Output	指令机器码
IF_flush		流水线清空信号
PC [31:0]		PC 值

由于指令存储器为组合存储器, 故可用 Verilog HDL 设计一个查找表阵列 ROM, 该 ROM 容量为  $64 \times 32 \text{ bit}$ 。根据功能分析, 当分支跳转成立时, 流水线需要清空, 故有:

```
assign IF_flush = Branch || Jump;
```

指令指针寄存器中存放有指令地址, 其将根据重置信号 reset 和流水线阻塞信号 IF\_Write 更改指针值 PC: 当 reset=1 时, PC 清 0; 当 IFWrite=0 时, 流水线阻塞, PC 保持; 其余情况 PC 正常传递。确定的 PC 值会被送入 32 位加法器, 以求得下条指令地址 NextPC\_if。指令指针选择器会根据 IF\_flush 信号, 即程序是否需要跳转, 从跳转地址 JumpAddr 和 NextPC\_if 中选取一个存入指令指针寄存器中, 由此循环从 Instruction ROM 中读取指令。相关代码设计为:

```
// 确定下条指令地址
always @ (posedge clk)
begin
    if (reset) PC = 0;
    else if (!IFWrite) PC = PC; // 流水线阻塞
    else PC = PC_temp;
end

adder_32bits adder(.a(PC), .b(32'd4), .ci(0), .s(NextPC_if), .co());
mux2 mux(.in0(NextPC_if), .in1(JumpAddr), .addr(IF_flush),
```



```
.out(PC_temp));
```

```
// 取指令机器码, 注意 addr 的值
```

```
InstructionROM InstructionROM(.addr(PC[7:2]),  
                              .dout(Instruction_if));
```

#### 5) 流水线寄存器的设计

流水线寄存器负责将流水线的各部分分开, 共有 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四组, 对四组流水线寄存器要求不完全相同, 因此设计也有不同考虑。

a) EX/MEM、MEM/WB 两组流水线寄存器只是普通的 D 型寄存器, 只需要在时钟上升沿将变量值从寄存器输入传递到输出;

b) 当流水线发生数据冒险时, 需要清空 ID/EX 流水线寄存器而插入一个气泡, 因此 ID/EX 流水线寄存器是一个带同步清零功能的 D 型寄存器。当 R=1 时, 输出的所有信号为 0, 否则正常传递变量值。其核心代码为:

```
always @ (posedge clk)  
begin  
    if (R) // 发生数据冒险, 插入气泡  
    begin  
        MemtoReg_ex = 0; RegWrite_ex = 0;  
        MemWrite_ex = 0; MemRead_ex = 0;  
        ALUSrcA_ex = 0; ALUCode_ex = 0;  
        ALUSrcB_ex = 0; PC_ex = 0;  
        Imm_ex = 0; rs1Data_ex = 0;  
        rs2Data_ex = 0; rdAddr_ex = 0;  
        rs1Addr_ex = 0; rs2Addr_ex = 0;  
    end  
    else // 正常工作  
    begin  
        MemtoReg_ex = MemtoReg_id; RegWrite_ex = RegWrite_id;  
        MemWrite_ex = MemWrite_id; MemRead_ex = MemRead_id;  
        ALUSrcA_ex = ALUSrcA_id; ALUCode_ex = ALUCode_id;  
        ALUSrcB_ex = ALUSrcB_id; PC_ex = PC_id;  
        Imm_ex = Imm_id; rs1Data_ex = rs1Data_id;  
        rs2Data_ex = rs2Data_id; rdAddr_ex = rdAddr_id;  
        rs1Addr_ex = rs1Addr_id; rs2Addr_ex = rs2Addr_id;  
    end  
end
```

c) 当流水线发生数据冒险时, 需要阻塞 IF/ID 流水线寄存器; 若跳转指令或分支成立, 则还需要清空 IF/ID 流水线寄存器。因此, IF/ID 流水线寄存器除同步清零功能外,



还需要具有保持功能（即具有使能 EN 信号输入），其核心代码为：

```
always @ (posedge clk)
begin
    // 跳转或分支成立，清空流水线寄存器
    if (R) begin PC_id = 0; Instruction_id = 0; end
    else if (!EN) // 发生数据冒险，阻塞流水线寄存器
    begin
        PC_id = PC_id; Instruction_id = Instruction_id;
    end
    else // 正常工作
    begin
        PC_id = PC_if; Instruction_id = Instruction_if;
    end
end
end
```

#### 6) 顶层文件的设计

根据图 3.1.2 所示的原理框图，将各模块连接即可。注意各个模块之间的信号传递以及控制信号的选择。由于信号、端口数量较多，设计代码不便在报告中展示，具体可查看 src/Risc5CPU.v 文件。

### 四、主要仪器设备

- ① 装有 Vivado 和 ModelSim SE 软件的计算机；
- ② Nexys Video 开发板一套；
- ③ 带有 HDMI 接口的显示器一台。

### 五、实验内容

- ① 编写指令译码单元 Decode 模块的 Verilog HDL 代码，并用 ModelSim 软件进行功能仿真；
- ② 编写寄存器堆 Register 模块的 Verilog HDL 代码；
- ③ 编写 ID 模块的 Verilog HDL 代码；
- ④ 编写 ALU 模块的 Verilog HDL 代码，并用 ModelSim 软件进行功能仿真；
- ⑤ 编写执行单元 EX 模块的 Verilog HDL 代码；
- ⑥ 编写 IF 模块的 Verilog HDL 代码，并用 ModelSim 软件进行功能仿真；
- ⑦ 打开 Vivado 文件夹下的 Risc5CPU.xpr 工程，生成符合 CPU 要求的数据存储器 IP 内核；
- ⑧ 编写 CPU 顶层的 Verilog HDL 代码，并用 ModelSim 进行功能仿真，并对结果进行验证；
- ⑨ 再次打开 Vivado 文件夹下的 Risc5CPU.xpr 工程，添加流水线 CPU 设计的全部代码，然

后综合、实现和下载至 Nexys Video 开发板;

- ⑩ 连接带有 HDMI 接口的显示器, 进行测试。首先将 SW0 置于低电平, 使 RISC-V CPU 工作在“单步”运行模式。复位后, 每按一下上边按键, RISC-V CPU 运行一步, 记录下显示器上的结果, 验证设计是否正确。

## 六、实验结果与仿真分析

### ① Decode 模块功能仿真

/Decode_tb/Instruction	32h00000f6f	32h00003f37	32h02000fe7	32h00001c63	32h042f0293	32h01f00333	32h406283b3	32h0053ee33	32hfc000ae3	32h001c2623	32h00432e83	32h002e9293	32h00733e33	32h00000f6f
/Decode_tb/MemtoReg	1b0													
/Decode_tb/RegWrite	1b1													
/Decode_tb/MemWrite	1b0													
/Decode_tb/MemRead	1b0													
/Decode_tb/ALUCode	4d0	4d2	4d0		4d1	4d5	4d0				4d6	4d10	4d0	
/Decode_tb/ALUSrcA	1b1													
/Decode_tb/ALUSrcB	2b10	2b01	2b10	2b01	2b00			2b01				2b00	2b10	
/Decode_tb/Jump	1b1													
/Decode_tb/JALR	1b0													
/Decode_tb/Imm	32hxxxxxxxx	32h00003000		32h00000042				32h0000000c	32h00000004	32h00000002				
/Decode_tb/offset	32h00000000	32h00000020	32h00000018					32hffffffd4						32h00000000

图 6.1.1 Decode 模块完整功能仿真结果

/Decode_tb/Instruction	32h00000f6f	32h00003f37	32h02000fe7	32h00001c63	32h042f0293	32h01f00333	32h406283b3							
/Decode_tb/MemtoReg	1b0													
/Decode_tb/RegWrite	1b1													
/Decode_tb/MemWrite	1b0													
/Decode_tb/MemRead	1b0													
/Decode_tb/ALUCode	4d0	4d2	4d0				4d1							
/Decode_tb/ALUSrcA	1b1													
/Decode_tb/ALUSrcB	2b10	2b01	2b10	2b01			2b00							
/Decode_tb/Jump	1b1													
/Decode_tb/JALR	1b0													
/Decode_tb/Imm	32hxxxxxxxx	32h00003000		32h00000042										
/Decode_tb/offset	32h00000000		32h00000020	32h00000018										

图 6.1.2 Decode 模块前 6 条指令仿真结果

/Decode_tb/Instruction	32h00000f6f	32h0053ee33	32hfc000ae3	32h001c2623	32h00432e83	32h002e9293	32h00733e33	32h00000f6f						
/Decode_tb/MemtoReg	1b0													
/Decode_tb/RegWrite	1b1													
/Decode_tb/MemWrite	1b0													
/Decode_tb/MemRead	1b0													
/Decode_tb/ALUCode	4d0	4d5	4d0			4d6	4d10	4d0						
/Decode_tb/ALUSrcA	1b1													
/Decode_tb/ALUSrcB	2b10	2b00	2b01				2b00	2b10						
/Decode_tb/Jump	1b1													
/Decode_tb/JALR	1b0													
/Decode_tb/Imm	32hxxxxxxxx			32h0000000c	32h00000004	32h00000002								
/Decode_tb/offset	32h00000000		32hffffffd4					32h00000000						

图 6.1.3 Decode 模块后 7 条指令仿真结果

分析: 根据指令存储器和测试文件, 可知各机器码对应指令及其相对位置关系。联系各条指令的功能和实现过程, 可得如下理论输出表, 其中 ALUCode 可由表 3.2.3 得到:

表 6.1 Decode 模块理论输出表

指令	写寄存器	回写数据来源	写存储器	读存储器	ALUCode	操作数 A 来源	操作数 B 来源	JALR	Jump	立即数 imm	偏移量 offset
lui X30, 0x3000	1	ALU	0	0	4'd2	rs1	imm	0	0	0x3000	——

jalr X31, later(X0)	1	ALU	0	0	4'd0	pc	常数 4	1	1	——	0x0020
bne X0, X0, end	0	——	0	0	4'd0	rs1	imm	0	0	——	0x0018
addi X5, X30, 42	1	ALU	0	0	4'd0	rs1	imm	0	0	0x0042	——
add X6, X0, X31	1	ALU	0	0	4'd0	rs1	rs2	0	0	——	——
sub X7, X5, X6	1	ALU	0	0	4'd1	rs1	rs2	0	0	——	——
or X28, X7, X5	1	ALU	0	0	4'd5	rs1	rs2	0	0	——	——
beq X0, X0, earlier	0	——	0	0	4'd0	rs1	imm	0	0	——	0xfffffd4
sw X28, 0C(X0)	0	ALU	1	0	4'd0	rs1	imm	0	0	0x000c	——
lw X29, 04(X6)	1	存储器	0	1	4'd0	rs1	imm	0	0	0x0004	——
sll X5, X29, 2	1	ALU	0	0	4'd6	rs1	imm	0	0	0x0002	——
sltu X28, X6, X7	1	ALU	0	0	4'd10	rs1	rs2	0	0	——	——
jal X31, done	1	ALU	0	0	4'd9	rs1	常数 4	0	1	——	0x0000

注: 表中数字“1”表示“是”, 数字“0”表示“否”; 除偏移量 0xfffffd4 外, 其余立即数和偏移量的高 16 位都为 0, 表中省略未写。

根据格式约定, 可将表中“回写数据来源”、“操作数 A 来源”、“操作数 B 来源”三栏转换为相应数字。由于“写寄存器”、“写存储器”、“读存储器”分别与信号“RegWrite”、“MemWrite”、“MemRead”相对应, 可将图中仿真结果与表中理论输出比较, 发现两者一致, 波形显示正确。故 Decode 模块设计正确。

## ② ALU 模块功能仿真

/ALU_tb/ALUCode	4'd10	4'd0	4'd1	4'd2	4'd3	4'd4	4'd5	4'd6	4'd7	4'd8	4'd9	4'd10
/ALU_tb/A	32hff000004	32h00004012	32h80000000	32h70f0c0e0	32hff0c0e10			32hffffe0ff			32hff000004	
/ALU_tb/B	32h700000ff	32h1000200f	32h80000000	32h10003054	32h00003000	32h10df30ff		32h00000004			32h700000ff	
/ALU_tb/ALUResult	32h00000000	32h10006021	32h00000000	32h60f0908c	32h00003000	32h100c0010	32hefd33eef	32hffd3eff	32hffe0ff0	32h0ffffe0f	32hffffe0f	32h00000001

图 6.2.1 ALU 模块完整功能仿真结果

/ALU_tb/ALUCode	4'd10	4'd0	add	add	4'd1	sub	4'd2	lui	4'd3	and	4'd4	xor
/ALU_tb/A	32hff000004	32h00004012		32h80000000	32h70f0c0e0				32hff0c0e10			
/ALU_tb/B	32h700000ff	32h1000200f		32h80000000	32h10003054		32h00003000		32h10df30ff			
/ALU_tb/ALUResult	32h00000000	32h10006021		32h00000000	32h60f0908c		32h00003000		32h100c0010			32hefd33eef

图 6.2.2 ALU 模块前 6 条运算仿真结果

/ALU_tb/ALUCode	4'd10	4'd5	or	4'd6	sll	4'd7	srl	4'd8	sra	4'd9	slt	4'd10	sltu
/ALU_tb/A	32hff000004	32hff0c0e10		32hffffe0ff						32hff000004			
/ALU_tb/B	32h700000ff	32h10df30ff		32h00000004						32h700000ff			
/ALU_tb/ALUResult	32h00000000	32hffd3eff		32hffe0ff0		32h0ffffe0f		32hffffe0f		32h00000001		32h00000000	

图 6.2.3 ALU 模块后 6 条运算仿真结果

分析: 如图, 将仿真结果与实际计算结果比较可知, ALU 模块计算正确, 符合预期功能。

## ③ IF 模块功能仿真

 


图 6.3.1 IF 模块功能仿真结果 (前半部分)

 


图 6.3.2 IF 模块功能仿真结果 (后半部分)

 


图 6.3.3 IF 模块功能仿真结果 (PC 跳转)

分析: 如图 6.3.1, 当 IFWrite=1 且 IF\_flush=0 时, 流水线正常运行, 每个时钟周期 PC 都在上一个指令地址的基础上加 4; 如图 6.3.2, 当 IFWrite=0 且 IF\_flush=0 时, 流水线阻塞, 此时 PC 维持不变; 如图 6.3.3, 当 IF\_flush=1 时, 发生指令跳转, PC 在时钟上升沿被赋值为指令跳转地址 JumpAddr。综上, 仿真输出与理论值一致, IF 模块设计正确。

## ④ CPU 功能仿真

 


图 6.3.1 CPU 功能仿真结果 (clk: 1-5)

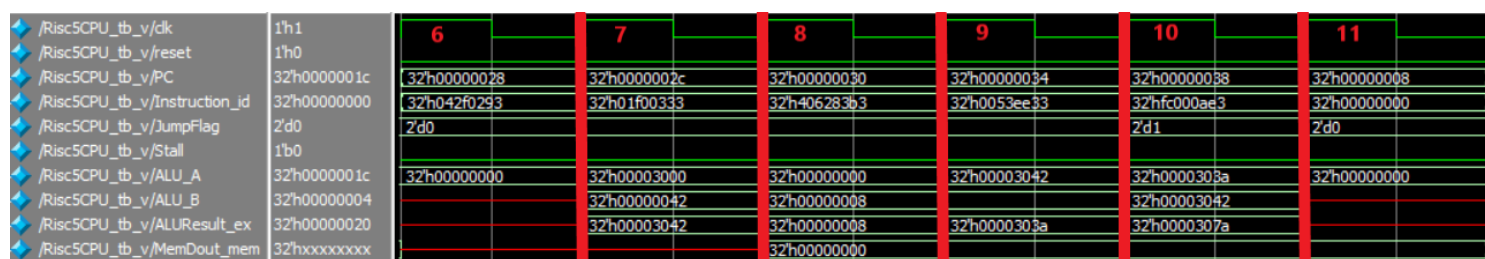


图 6.3.2 CPU 功能仿真结果 (clk: 6-11)

/Risc5CPU_tb_v/dlk	1'h1	12	13	14	15	16	17
/Risc5CPU_tb_v/reset	1'h0						
/Risc5CPU_tb_v/PC	32'h0000001c	32'h0000000c	32'h00000010	32'h00000014		32'h00000018	32'h0000001c
/Risc5CPU_tb_v/Instruction_id	32'h00000000	32'h01c02623	32'h00432e83	32'h002e9293		32'h00432e03	32'h00733e33
/Risc5CPU_tb_v/JumpFlag	2'd0	2'd0					
/Risc5CPU_tb_v/Stall	1'b0						
/Risc5CPU_tb_v/ALU_A	32'h0000001c	32'h00000000	32'h00000008	32'h00000000	32'h00000000	32'h0000307a	32'h00000008
/Risc5CPU_tb_v/ALU_B	32'h00000004		32'h0000000c	32'h00000004	32'h00000000	32'h00000002	32'h00000004
/Risc5CPU_tb_v/ALUResult_ex	32'h00000020		32'h0000000c	32'h00000000	32'h00000000	32'h0000c1e8	32'h0000000c
/Risc5CPU_tb_v/MemDout_mem	32'hxxxxxxxx			32'h00000000	32'h0000307a	32'h00000000	


图 6.3.3 CPU 功能仿真结果 (clk: 12-17)

/Risc5CPU_tb_v/dlk	1'h1	18	19	20	21	22
/Risc5CPU_tb_v/reset	1'h0					
/Risc5CPU_tb_v/PC	32'h0000001c	32'h00000020	32'h0000001c	32'h00000020	32'h0000001c	32'h00000020
/Risc5CPU_tb_v/Instruction_id	32'h00000000	32'h00000fef	32'h00000000	32'h00000fef	32'h00000000	32'h00000fef
/Risc5CPU_tb_v/JumpFlag	2'd0	2'd2	2'd0	2'd2	2'd0	2'd2
/Risc5CPU_tb_v/Stall	1'b0					
/Risc5CPU_tb_v/ALU_A	32'h0000001c	32'h00000008	32'h0000001c	32'h00000000	32'h0000001c	32'h00000000
/Risc5CPU_tb_v/ALU_B	32'h00000004	32'h0000303a	32'h00000004		32'h00000004	
/Risc5CPU_tb_v/ALUResult_ex	32'h00000020	32'h00000001	32'h00000020		32'h00000020	
/Risc5CPU_tb_v/MemDout_mem	32'hxxxxxxxx	32'h0000307a	32'h00000000			32'h00000000

图 6.3.4 CPU 功能仿真结果 (clk: 18-22)

分析: 如图, 将各 clk 下测试程序的运行结果与正确结果相比较, 两者完全一致。当程序执行到 clk=18 时, 对应指令为: done:jalX31,done, 其指令地址为 0x1c 且 PC=0x20。因此, 在后续运行过程中, PC 会一直在 0x20 和 0x1c 之间跳转, 输出符合预期。综上, CPU 顶层及各模块设计正确。

## ⑤ 开发板测试结果

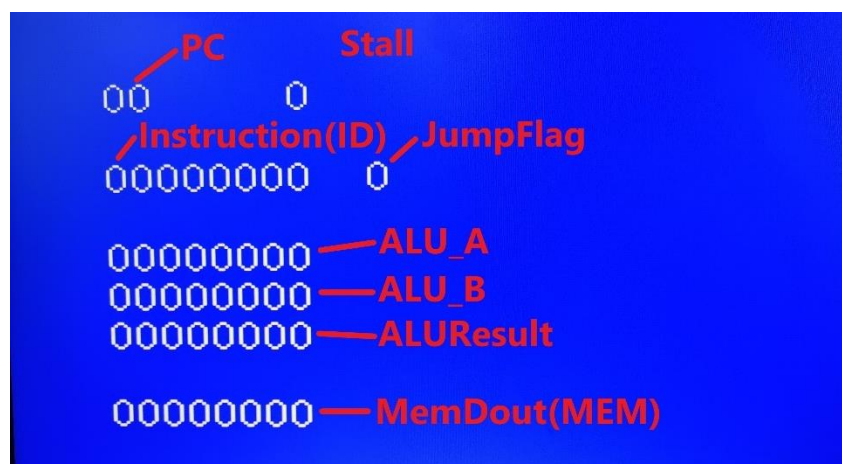

04      0 00003F37   0 00000000 00000000 00000000 00000000	08      0 02000FE7   2 00000000 00003000 00003000 00000000	20      0 00000000   0 00000004 00000004 00000008 00000000	24      0 00001C63   0 00000000 00000000 00000000 00000000	28      0 042F0293   0 00000000 00001000 00001000 00000000
---	---	---	---	---





图 6.5 开发板验证结果

分析: 如图, 开发板上验证结果与理论结果、仿真结果完全一致, CPU 设计正确。

## 七、思考题

- ① 如下面两条指令, 条件分支指令试图读取上一条指令的目标寄存器, 插入气泡或数据转发都无法解决流水线冲突问题。为什么在大多 CPU 架构中, 都不去解决这一问题? 这一问题应在什么层面中解决?

```
lw x28, 04(x6)
```

```
beq x28, x29, Loop
```

答: 对一般的数据冒险, 如以下指令:

```
lw x28, 04(x6)
```

```
add x30, x28, x29
```

在 `lw` 指令的执行过程中, `x28` 的数据在 `WB` 级才准备好, 但 `add` 指令需要在 `EX` 级使用 `x28` 的值, 因此, 可以在 `lw` 和 `add` 之间插入一个气泡, 使其变成二阶数据相关, 通过转发实现计算。当将 `add` 指令改为 `beq` 指令后, 如题设中所示, 则 `x28` 的数据在 `WB` 级才准备好, 而 `beq` 指令需要在 `ID` 级使用其值, 显然, 此时需要插入两个气泡, 使其变

成三阶数据相关,再利用寄存器堆 ReadAfterWrite 的特性解决问题。因此,在硬件上,我们需要冒险检测单元 Hazard Detector 能够检测出 lw 的下一条指令是 beq 还是其他(如 add),再插入相应数量的气泡,这在当前的硬件结构下是无法实现的。为了避免修改硬件,可以在软件层面解决此问题:在汇编时根据指令类型自动插入对应数量的气泡;或调整指令顺序,更易于工程实现。

## 八、问题与解决方法

- ① 在 Decode 模块的仿真结果中,对不应产生立即数 imm 或地址偏移 offset 的指令,其会保持上一条指令 imm 或 offset 的值,而非 32'bx。检查后发现由于在 Decode.v 中对 imm 和 offset 赋值时,分支判断缺少了不需产生立即数和地址偏移的指令的情况,导致两值无法做出改变。将代码补充完整后,仿真输出正确。
- ② 在对 Decode 模块进行仿真时,sub 指令的 ALUCode 始终为 0,但检查代码逻辑却并未发现错误。通过重新阅读功能表、仔细分析,发现在进行分支判断时,我将 ADD\_func3 和 SUB\_func3 都作为了一种情况,但两者值都为 3'b000,显然会引起错误。同理,SRL\_func3 和 SRA\_func3 也存在有类似的问题。将分支修改后重新仿真,结果正确。
- ③ 在对顶层设计进行功能仿真时,发现指令从第二条开始便全为 32'h0000\_0000,同时输出 Stall 始终为高阻,ALU\_B、ALUResult\_ex、PC、MemDout\_mem 等基本为不定。由于 IF 模块已经通过了功能仿真,在对流水线寄存器 IF/ID 检查后,我发现 IF/ID 的输入 R 设置为 IF\_flush,这使得当没有使能输入也没有初值时 PC\_id 和 Instruction\_id 都是不确定的值。因此,将 R 的输入改为 IF\_flush|reset 后重新测试,输出有所改变,但 Stall 仍始终为高阻。对 ID 级进行检查,发现我在代码中赋值时错将 Stall 写成了 stall,修改后重新仿真,指令读取仍出现错误:当发生跳转后,PC 变为不定。分析 PC 信号的产生过程,其受到 IFWrite 和 JumpAddr 的影响,由于跳转后,IFWrite=1,显然,PC=PC\_temp,因此确定是跳转地址的产生出现了问题。果然,查看 IF 级输入,JumpAddr 恒为不定;进一步查看 ID 级 JumpAddr 的产生,发现当 JALR=1 时,rs1Data\_id 为不定。因此,我检查了寄存器堆的代码,发现在做数据选择时,地址 rs2Sel 错被写成了 rs1Se2,修改后,查看寄存器堆的仿真输入和输出,发现 rs1Sel 和 rs2Sel 始终为不定,即 RegWrite 和 WriteAddr 为不定。显然,根据流水线的时钟进程,此问题涉及到信号的初始化。考虑到流水寄存器 IF/ID 清零信号 R 的取值,我将 ID/EX 的重置输入 R 改为了 Stall|reset,重新仿真,问题得到解决。